

Practice 8 answers:

1. Excess-3 to BCD converter

	Excess-3 input				BCD output			
Decimal	A	B	C	D	Y3	Y2	Y1	Y0
invalid	0	0	0	0	X	X	X	X
invalid	0	0	0	1	X	X	X	X
invalid	0	0	1	0	X	X	X	X
0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	1	0	1	0	0
5	1	0	0	0	0	1	0	1
6	1	0	0	1	0	1	1	0
7	1	0	1	0	0	1	1	1
8	1	0	1	1	1	0	0	0
9	1	1	0	0	1	0	0	1
invalid	1	1	0	1	X	X	X	X
invalid	1	1	1	0	X	X	X	X
invalid	1	1	1	1	X	X	X	X

By observation, $Y0 = D'$

Y1

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	0	X
	01	0	1	0	1
	11	0	X	X	X
	10	0	1	0	1

$$Y1 = C'D + CD'$$

Y2

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	0	X
	01	0	0	1	0
	11	0	X	X	X
	10	1	1	0	1

$$Y2 = B'C' + B'D' + BCD$$

Y3

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	0	X
	01	0	0	0	0
	11	1	X	X	X
	10	0	0	1	0

$$Y3 = AB + ACD$$

2. Problem 4-7 from Tocci (9th ed.).

A3	A2	A1	A0	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Z

		A1A0			
		00	01	11	10
A3A2	00	0	0	1	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

$$Z = A3' A2 + A3' A1 A0$$

3. Problem 4.37 from Tocci (9th ed.)

Z

		A1A0			
		00	01	11	10
S	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

$$Z = S' \bullet A0 + S \bullet A1$$

4. From Q3,

$$Z = S' \bullet A0 + S \bullet A1$$

An enable input EN can be simply added to the circuit with an AND gate:

$$Z = EN \bullet (S' \bullet A0 + S \bullet A1)$$